

版权所有  
严禁复制

## 目录

一，需求分析 .....	5
二，方案对比 .....	6
三，原理分析 .....	7
四，设计步骤 .....	8
五，测试方法 .....	18
六，测试平台 .....	22
七，测试结果讨论 .....	23
八，特色分析 .....	25

版权所有  
严禁复制

# 实验平台说明

特征	说明
操作系统版本和系统类型	Windows 7 64 bit enterprise edition
EDA 软件名称和版本	Quartus II 13.1 64 bit
DE2-115 开发板编号	1904615S

## 自查清单

特征	图序或表序
原理图	图 5.1
Verilog 代码	见四，设计步骤
Flow Summary	图 5.2
RTL 图	图 5.3
状态机图	图 5.4
工艺图	图 5.5
Timing Analyzer	×
仿真图	图 5.6
SignalTapII 图	×
硬件运行图	图 5.789

## 一、需求分析

调查分析现有的计算器产品，提炼出待设计集成电路的各项指标。

本次大作业前我对计算器成品进行了调研。研究了其中硬件，软件等实现的平台及方法。以一个典型案例举例。卡西欧 M-1 计算器。

 


图 1.1

硬件：可以看出显示和计算都由一个芯片提供计算。包括显示驱动，按键输入，结果储存，连乘连加。

软件：以 8051 内核举例，由于连加连减的需求，算法大约两种：

1.直接计算储存型，经典串行，检测按键->输入判断（符号或数据）->相应操作。

2.堆栈型，生成两个栈以储存符号和数据，在按下等号时进行计算，这也是高级计算器目前常用算法。

提炼出共性：

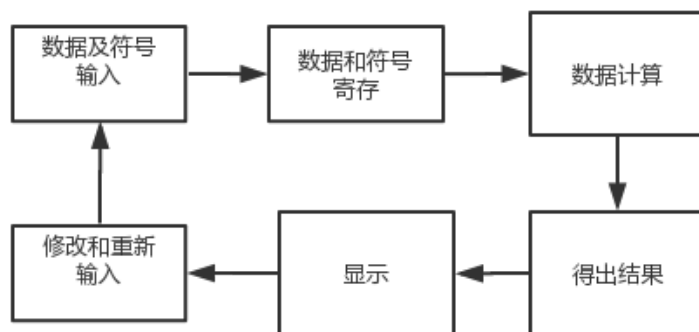


图 1.2

指标:

输入: -20000 到+20000

数据寄存: 两个寄存器

输出: 相应范围结果

显示: 数码管等。

需求模块: 加法器, 除法器, 乘法器, 寄存器, 状态机, 切换器。

## 二、方案对比

1.根据指标设计方案:

	方案一	方案二	方案三
输入方式	串行输入	并行输入	串行输入
计算方式	模块算法	模块算法	模块算法
寄存方式	寄存器寄存	寄存器寄存	寄存器寄存
显示方式	数码管十进制	数码管十六进制	LCD+十进制显示
交互方式	红外键盘	拨码开关+按键	红外键盘

表 1.1

## 2. 方案分析

根据方案设计，大约有每个方式有两种不确定方案

横向对比：TUCHUAN`

1) 串行输入：串行输入的数据为后一位数据\*16+输入数据。

并行输入：并行输入的数据可以直接储存。

2) 红外键盘：红外键盘以按键键值为基础，需要在串行输入的基础上进行使用。

拨码开关：在并行输入上可以直接使用。

3) LCD 显示：指令显示，每次计算结果需要使用状态机驱动，并进行二十进制转换。

数码管显示：可以不使用二十进制转换，需使用状态机转换显示方法。

考虑到难度问题，本次设计采用 planB。

## 三、原理分析

对自己的设计方法从原理上进行详细分析。

 


图 3.1

1. 拨码开关输入：由于方便输入以 SW17 和 SW16 为+\*/输入，00 为+，01 为-，10 为乘，11 为除。以 SW15 为正负号输入，SW14~SW0 为 32767 的绝对值输入。

原理：SW 为并行输入。

2. KEY 按键功能，KEY0 为复位，按下即寄存器清零，输出结果清 0。

KEY1 为状态切换，按下即可以在 操作数 1，操作数 2，结果数 3 之间由数码管显示。

KEY2 为按键储存，在操作数 12 状态时，按下即可储存操作数，结果会相应变化。

原理：KEY 为串行输入，并在下降沿执行相应的状态切换。使用寄存器储存操作数，在某状态下就使能某操作数。

3. 计算模块：在此使用三个模块：减法器，乘法器，除法器。减法运算由操作数补码计算所得。

原理：由操作数正负和符号组成新状态机。则有  $4*4=16$  种情况，对 16 种情况进行分析，从而对正负号以及结果进行组合。

4. 显示模块：使用数码管 HEX0~7 进行显示数据的功能，

原理利用数码管上不同 LED 的相对位置的亮灭进行显示数字 等功能

其中,各种图像的表示方法罗列在器件手册中.

5. 溢出：LEDG3 为溢出检测，仅在除数为 0 时出现。

状态机表示	LEDG3	LEDG2	LEDG1	LEDG0
操作数 1 显示+储存	0	0	0	1
操作数 2 显示+储存	0	0	1	0
结果数显示	0	1	0	0
溢出	1	*	*	*

表 3.1

## 四、设计步骤

### 1. 输入及储存设计：

#### 1) 输入状态机设计方法

Verilog 代码及解释。

```
always@(negedge KEY1,negedge KEY0)
begin
    if(!KEY0) state<=2'b00;
else
    if(!KEY1)
    begin
```

```

        case(state)
        2'b00:state<=2'b01;
        2'b01:state<=2'b10;
        2'b10:state<=2'b00;
        default:state<=2'b00;
        endcase
    end
end

always@(state)
begin
    case(state)
    2'b00:begin    LEDG[2:0]=3'b001;end
    2'b01:begin    LEDG[2:0]=3'b010;end
    2'b10:begin    LEDG[2:0]=3'b100;end
    endcase
end

switch_321 m1(state,EN1,EN2,EN3);
register_HEX m2(KEY2,KEY0,EN1,SW[15:0],OUT1[15:0]);
register_HEX m3(KEY2,KEY0,EN2,SW[15:0],OUT2[15:0]);

```

以 KEY1 为按键输入切换状态，LEDG 为状态显示。

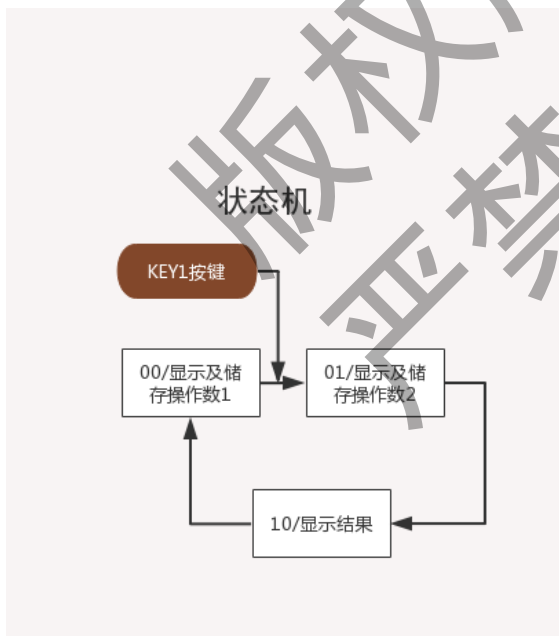


图 4.1

## 2)D-触发器及寄存器设计方法

```

/**
 * @brief D flip-flop.
 * @param NULL.
 * @note NULL.

```



```

* @retval The output is the D of D flip-flop.
*/

module D_trigger
    (input Clk,R,D,EN,
     output reg Q);
always @(posedge Clk or negedge R)
begin
    if(!R) Q<=1'b0;
    else if(EN)Q<=D;
        // else Q<=1'b0;
end
endmodule
/**
 * @brief Enter 16 signals and latch.
 * @param NULL.
 * @note NULL.
 * @retval output is the latch signals.
 */

```

```

module register_HEX
    (input Clk,R,EN,
     input [15:0] D,
     output [15:0]Q);
D_trigger m1 (Clk,R,D[0],EN,Q[0]);
D_trigger m2 (Clk,R,D[1],EN,Q[1]);
D_trigger m3 (Clk,R,D[2],EN,Q[2]);
D_trigger m4 (Clk,R,D[3],EN,Q[3]);
D_trigger m5 (Clk,R,D[4],EN,Q[4]);
D_trigger m6 (Clk,R,D[5],EN,Q[5]);
D_trigger m7 (Clk,R,D[6],EN,Q[6]);
D_trigger m8 (Clk,R,D[7],EN,Q[7]);
D_trigger m9 (Clk,R,D[8],EN,Q[8]);
D_trigger m10 (Clk,R,D[9],EN,Q[9]);
D_trigger m11 (Clk,R,D[10],EN,Q[10]);
D_trigger m12 (Clk,R,D[11],EN,Q[11]);
D_trigger m13 (Clk,R,D[12],EN,Q[12]);
D_trigger m14 (Clk,R,D[13],EN,Q[13]);
D_trigger m15 (Clk,R,D[14],EN,Q[14]);
D_trigger m16 (Clk,R,D[15],EN,Q[15]);
Endmodule

```

使用 16 个 D 触发器组成触发器。可以暂存 2 个字节的数据。

## 2. 计算模块:

1) 计算模块采用方法非常直接, 将五种情况列出: (分别是)

操作数+操作数

操作数+操作数补码

操作数补码+操作数

操作数\*操作数

操作数/操作数

//\*\*\*\*\*将所有状况的运算运算出。

```
assign OUT1[30:16]=15'b0000000000000000;
assign OUT2[30:15]=16'b0000000000000000;
assign OUT3[30:15]=16'b0000000000000000;
assign OUT4[30]=1'b0;
assign OUT5[30:15]=4'h0000;
myadd m1(IN1[14:0],IN2[14:0],OUT1[15],OUT1[14:0]);
myadd m2(IN1[14:0],sub_IN2,cout[0],OUT2[14:0]);
myadd m3(sub_IN1,IN2[14:0],cout[1],OUT3[14:0]);
mymult m4(IN1[14:0],IN2[14:0],OUT4[29:0]);
mydivi m5(IN2[14:0],IN1[14:0],OUT5[14:0],remain);
```

2) 分情况讨论

状态机

State:

0000 正加正	1000 正*正
0001 正加负	1001 正*负
0011 负加负	1011 负*负
0010 负加正	1010 负*正
0100 正减正	1100 正除正
0101 正减负	1101 正除负
0111 负减负	1111 负除负
0110 负减正	1110 负除正

加法:

```
4'b0000:begin OUT[31]<=1'b0;OUT[30:0]<=OUT1[30:0];end
4'b0001:begin
    if(IN1[14:0]>=IN2[14:0])
    begin
        OUT[31]<=1'b0;
        OUT[30:0]<=OUT2[30:0];
    end
    else if(IN1[14:0]<IN2[14:0])
    begin
```

```

        OUT[31]<=1'b1;
        OUT[30:0]<=OUT3[30:0];
    end
end
4'b0011:begin OUT[31]<=1'b1;OUT[30:0]<=OUT1[30:0];end
4'b0010:begin

```

```

    if(IN1[14:0]>=IN2[14:0])
    begin
        OUT[31]<=1'b1;
        OUT[30:0]<=OUT2[30:0];
    end
    else if(IN1[14:0]<IN2[14:0])
    begin
        OUT[31]<=1'b0;
        OUT[30:0]<=OUT3[30:0];
    end
end
end

```

减法:

```

4'b0100:  begin //+ - +
    if(IN1[14:0]>=IN2[14:0])
    begin
        OUT[31]<=1'b0;
        OUT[30:0]<=OUT2[30:0];
    end
    else if(IN1[14:0]<IN2[14:0])
    begin
        OUT[31]<=1'b1;
        OUT[30:0]<=OUT3[30:0];
    end
end
end
4'b0101:  begin OUT[31]<=1'b0;OUT[30:0]<=OUT1[30:0];end//+ - -
4'b0111:begin //- - -

```

```

    if(IN1[14:0]>=IN2[14:0])
    begin
        OUT[31]<=1'b1;
        OUT[30:0]<=OUT2[30:0];
    end
    else if(IN1[14:0]<IN2[14:0])
    begin
        OUT[31]<=1'b0;
        OUT[30:0]<=OUT3[30:0];
    end
end
end

```

```

4'b0110:begin OUT[31]<=1'b1;OUT[30:0]<=OUT1[30:0];end

```

乘法:

```
4'b1000:begin OUT[31]<=1'b0;OUT[30:0]<=OUT4[30:0];end
4'b1001:begin OUT[31]<=1'b1;OUT[30:0]<=OUT4[30:0];end
4'b1011:begin OUT[31]<=1'b0;OUT[30:0]<=OUT4[30:0];end
4'b1010:begin OUT[31]<=1'b1;OUT[30:0]<=OUT4[30:0];end
```

除法:

```
4'b1100:begin if(IN2==15'b0000000000000000 ) LEGG_OVERFLOW=1'b1;
                else
OUT[31]<=1'b0;OUT[30:0]<=OUT5[30:0];LEGG_OVERFLOW=1'b0;end
4'b1101:begin if(IN2==15'b0000000000000000 ) LEGG_OVERFLOW=1'b1;
                else
OUT[31]<=1'b1;OUT[30:0]<=OUT5[30:0];LEGG_OVERFLOW=1'b0;end
4'b1111:begin if(IN2==15'b0000000000000000 ) LEGG_OVERFLOW=1'b1;
                else
OUT[31]<=1'b0;OUT[30:0]<=OUT5[30:0];LEGG_OVERFLOW=1'b0;end
4'b1110:begin if(IN2==15'b0000000000000000 ) LEGG_OVERFLOW=1'b1;
                else
OUT[31]<=1'b1;OUT[30:0]<=OUT5[30:0];LEGG_OVERFLOW=1'b0;end
```

溢出检测: LEDG3 为溢出检测, 仅在除数为 0 时出现。

### 3. 显示模块:

使用显示模块 HEX 和 switch, 使用此模块进行对 2 中的数据进行了显示。

对数据进行显示选择

```
module switch_323
    (input[1:0] IN,
     input[15:0] DATA1, DATA2,
     input[31:0] DATA3,
     output reg[31:0] OUT);
    always @(IN, DATA1, DATA2)
    begin
        if(IN==2'b00)
            begin OUT[15:0]<=DATA1;OUT[31:16]<=4'h0000;end
        else if(IN==2'b01)
            begin OUT[15:0]<=DATA2;OUT[31:16]<=4'h0000;end
        else if(IN==2'b10)
            begin OUT<=DATA3; end
        else
            begin OUT<=8'h00000000;end
        end
    end
endmodule
```

## HEX 显示

```
module SEG_HEX
(
    iDIG,
    oHEX_D
);
input  [3:0]  iDIG;
output  [6:0]  oHEX_D;
reg  [6:0]  oHEX_D;
always @(iDIG)
begin
    case(iDIG)
        4'h0: oHEX_D <= 7'b1000000; //0
        4'h1: oHEX_D <= 7'b1111001; //1
        4'h2: oHEX_D <= 7'b0100100; //2
        4'h3: oHEX_D <= 7'b0110000; //3
        4'h4: oHEX_D <= 7'b0011001; //4
        4'h5: oHEX_D <= 7'b0010010; //5
        4'h6: oHEX_D <= 7'b0000010; //6
        4'h7: oHEX_D <= 7'b1111000; //7
        4'h8: oHEX_D <= 7'b0000000; //8
        4'h9: oHEX_D <= 7'b0011000; //9
        4'ha: oHEX_D <= 7'b0001000; //a
        4'hb: oHEX_D <= 7'b0000011; //b
        4'hc: oHEX_D <= 7'b1000110; //c
        4'hd: oHEX_D <= 7'b0100001; //d
        4'he: oHEX_D <= 7'b0000110; //e
        4'hf: oHEX_D <= 7'b0001110; //f
        default: oHEX_D <= 7'b1000000; //0
    endcase
end
endmodule
```

## 4. 顶层及辅助模块:

### 1) 顶层模块为各个模块例化

```
calculate u1(
    .SW(SW),
    .KEY0(KEY[0]),
    .KEY1(KEY[1]),
    .KEY2(KEY[2]),
    .LEDG(LEDG),
```

```

        .DATA(hex_data)

);

//the key code is display on HEX0 ~ HEX3
//the custom code is display on HEX4 ~ HEX7
SEG_HEX u2( //display the HEX on HEX0

        .iDIG(hex_data[3:0]),

        .oHEX_D(HEX0)

);

SEG_HEX u3( //display the HEX on HEX1

        .iDIG(hex_data[7:4]),

        .oHEX_D(HEX1)

);

SEG_HEX u4(//display the HEX on HEX2

        .iDIG(hex_data[11:8]),

        .oHEX_D(HEX2)

);

SEG_HEX u5(//display the HEX on HEX3

        .iDIG(hex_data[15:12]),

        .oHEX_D(HEX3)

);

SEG_HEX u6(//display the HEX on HEX4

        .iDIG(hex_data[19:16]),

        .oHEX_D(HEX4)

);

SEG_HEX u7(//display the HEX on HEX5

        .iDIG(hex_data[23:20]) ,

        .oHEX_D(HEX5)

);

SEG_HEX u8(//display the HEX on HEX6

```

```

        .iDIG(hex_data[27:24]) ,

        .oHEX_D(HEX6)

    );

SEG_HEX u9(//display the HEX on HEX7

        .iDIG(hex_data[31:28]) ,

        .oHEX_D(HEX7)

    );

```

2) 数个 switch 函数用于为状态机做出选择。

```

/*****/

module switch_hex

    (
        input EN,
        input [15:0] IN1,IN2,
        output reg [15:0]Q
    );

    always @(EN)
    begin
        if(EN)
            begin Q=IN1;end
        else
            begin Q=IN2;end
        end
    endmodule

/*****/

module switch

    (input EN,

        input IN,

        output reg Q1,Q2);

```

```

always @(EN)

begin

if(EN)

    begin Q1=IN;Q2=!IN;end

else

    begin Q1=1'b0;Q2=1'b0; end

end

endmodule

/*****

module switch_321

    (input[1:0] IN,

    output reg Q1,Q2,Q3);

always @(IN)

begin

if(IN==2'b00)

    begin Q1=1'b1;Q2=1'b0;Q3=1'b0;end

else if(IN==2'b01)

    begin Q1=1'b0;Q2=1'b1;Q3=1'b0;end

else if(IN==2'b10)

    begin Q1=1'b0;Q2=1'b0;Q3=1'b1;end

else

    begin Q1=1'b0;Q2=1'b0;Q3=1'b0;end

end

endmodule

*****/

module switch_323

    (input[1:0] IN,

    input[15:0]DATA1,DATA2,

    input[31:0]DATA3,

    output reg[31:0] OUT);

```



```

always @(IN,DATA1,DATA2)

begin
if(IN==2'b00)

    begin OUT[15:0]<=DATA1;OUT[31:16]<=4'h0000;end

else if(IN==2'b01)

    begin OUT[15:0]<=DATA2;OUT[31:16]<=4'h0000;end

else if(IN==2'b10)

    begin OUT<=DATA3; end

else

    begin OUT<=8'h00000000;end

end

endmodule

```

## 五、测试方法

为验证集成电路的功能和性能，详细描述自己的测试方法。

### 1. 原理图：

 


图 5.1

### 2. Verilog 代码如第五部分

### 3. Flow Summary

Flow Summary	
Flow Status	In progress - Thu Dec 19 19:04:12 2019
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Full Version
Revision Name	JSQ_FZN
Top-level Entity Name	JSQ_FZN_top
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	531
Total combinational functions	499
Dedicated logic registers	34
Total registers	34
Total pins	83
Total virtual pins	0
Total memory bits	0
Embedded Multiplier 9-bit elements	2
Total PLLs	0

图 5.2

## 4.RTL 图

 


图 5.3

## 5. 状态机图

 


图 5.4

## 6. 工艺图

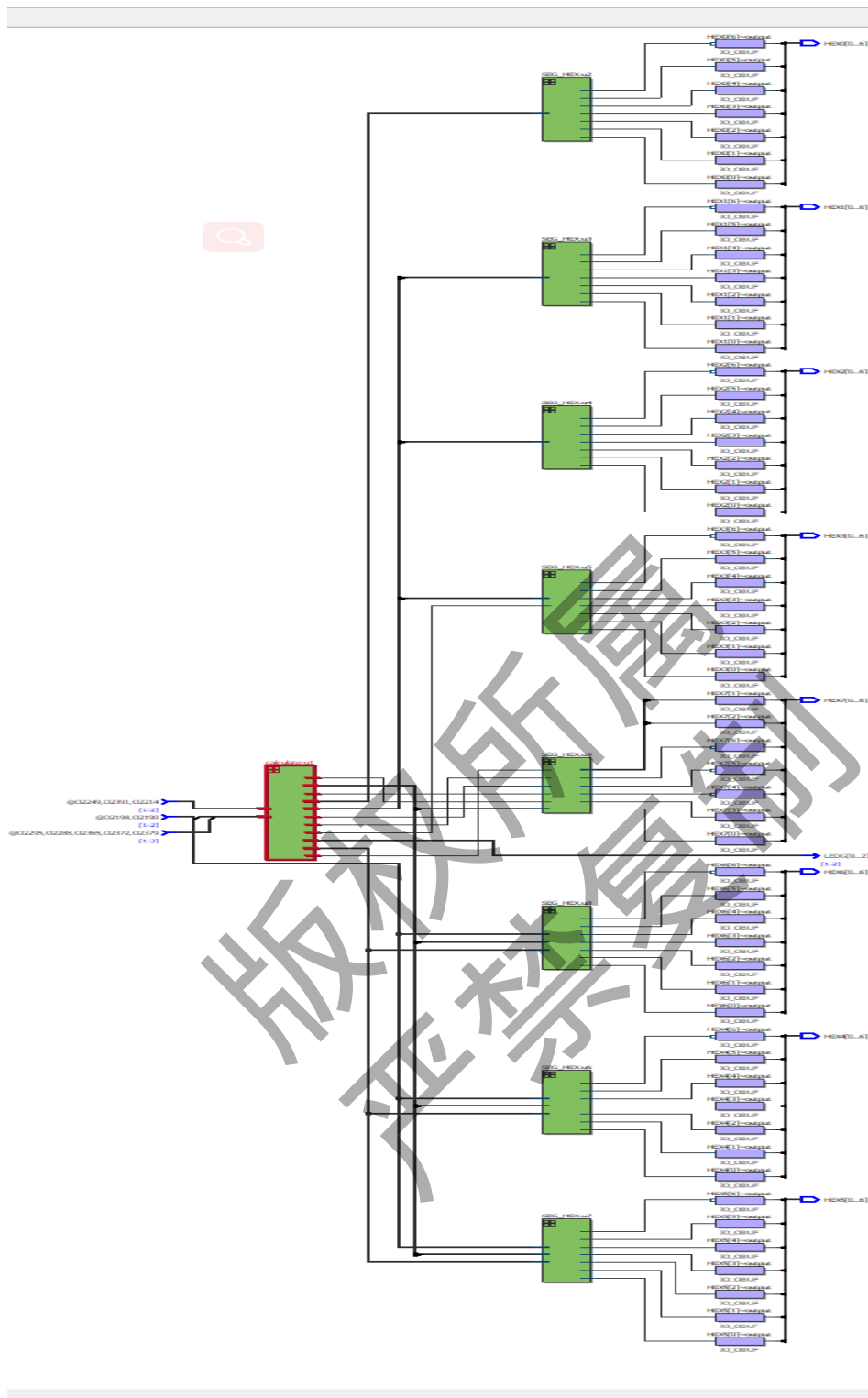


图 5.5

## 7. 仿真图

 


图 5.6

## 8. 硬件运行图



图 5.7



图 5.8



图 5.9

## 六、测试平台

用图形和文字详细描述测试中使用的资源和它们之间的连接关系。

 


图 5.9

功能:

数码管: 显示操作数及结果

拨码: 输入运算符及操作数

按键: 储存, 显示, 复位。

操作流程:

1. 使用拨码 SW16~17 输入操作符, SW15 输入正负号, SW14~0 输入二进制操作数 1, 则此数范围为-32767~+32767。
2. 按下 KEY2 以储存数据, 此时输入数据会以十六进制显示在数码管上。
3. 按下 SW14~0 输入二进制操作数, 则此数范围为-32767~+32767。
4. 使用拨码 SW14~0 输入二进制操作数 2, 范围亦是+32767~+32767。
5. 再次按下 KEY1 将状态切换到显示结果。
6. 再次将状态调回任意一或二可以对操作数进行修改。

## 七、测试结果及讨论

用图表整理自己的测试结果及讨论(4E21=20001)范围足够。


特别提醒：这里的操作数 12 为排除出正负号后的，由于正负号参与显示，所以若数 1 为负 4E21,则显示为 CE21 绝非显示错误，请使用者注意。

符号	操作数 1	操作数 2	结果	溢出位
加	正 0000 4E21	正'0000 0002	正 0000 0000 0000 4E23	0
加	正 0000 4E21	负'0000 0002	正 0000 0000 0000 4E1F	0
加	负 0000 4E21	正'0000 0002	负 0000 0000 0000 4E1F	0
加	负 0000 4E21	负'0000 0002	负 0000 0000 0000 4E23	0
加	正 0000 4E21	零	正 0000 0000 0000 4E21	0
加	零	正 0000 0002	正 0000 0000 0000 0002	0
减	正 0000 4E21	正'0000 0002	正 0000 0000 0000 4E1F	0
减	正 0000 4E21	负'0000 0002	正 0000 0000 0000 4E23	0
减	负 0000 4E21	正'0000 0002	负 0000 0000 0000 4E23	0
减	负 0000 4E21	负'0000 0002	负 0000 0000 0000 4E1F	0
减	正 0000 4E21	零	正 0000 0000 0000 4E21	0
减	零	正 0000 0200	负 0000 0000 0000 0002	0
乘	正 0000 4E21	正'0000 0200	正 0000 0000 009C 4200	0
乘	正 0000 4E21	负'0000 0200	负 0000 0000 009C 4200	0
乘	负 0000 4E21	正'0000 0200	负 0000 0000 009C 4200	0
乘	负 0000 4E21	负'0000 0200	正 0000 0000 009C 4200	0
乘	正 0000 4E21	零	零	0
乘	零	正 0000 0200	零	0
除	正 0000 4E21	正'0000 0200	正 0000 0000 0000 0027	0
除	正 0000 4E21	负'0000 0200	负 0000 0000 0000 0027	0
除	负 0000 4E21	正'0000 0200	负 0000 0000 0000 0027	0
除	负 0000 4E21	负'0000 0200	正 0000 0000 0000 0027	0
除	正 0000 4E21	零	溢出	1
除	零	正 0000 0200	0000 0000 0000 0000	0

表 7.1

输入输出范围为较大-32767~+32767,所以无溢出标志.

下图为两正数除法

 

## 八、特色分析

### ■ 八位数码管显示

□ 清晰可靠。

### ■ 范围-32767~+32767

□ 16 进制表示，程序员利器。

### ■ 支持有符号的加减乘除

□ 功能强大。

### ■ 随时查看操作数

□ 可以随时查看。

### ■ 随时修改操作数

□ 不需改的数据不必重新输入。

### ■ 并行计算，并行输出



□处理速度快。

■操作简单

版权所有  
严禁复制